

1. Šta predstavljaju signali A_i , B_i i C_i kod sabirača FC?
 - a) izlazne informacione signale
 - b) ulazne upravljačke signale
 - c) ulazne informacione signale
 - d) izlazne upravljačke signale

2. Ukoliko su kod sabirača ADD4CG vrednosti ulaznih signala $A_3=0$, $A_2=0$, $A_1=0$, $A_0=1$, $B_3=1$, $B_2=0$, $B_1=0$, $B_0=0$ i $C_0=1$ kako izgledaju vrednosti izlaznih signala?
 - a) $F_3=1$, $F_2=0$, $F_1=1$, $F_0=0$, $C_4=0$
 - b) $F_3=0$, $F_2=1$, $F_1=0$, $F_0=0$, $C_4=0$
 - c) $F_3=1$, $F_2=0$, $F_1=1$, $F_0=1$, $C_4=0$
 - d) $F_3=1$, $F_2=1$, $F_1=1$, $F_0=1$, $C_4=1$

3. Šta predstavljaju signali A_{15} , $A_{14}, \dots$, A_1 , A_0 , B_{15} , $B_{14}, \dots$, B_1 , B_0 i C_0 kod sabirača ADD16CGR?
 - a) ulazne informacione signale
 - b) ulazne upravljačke signale
 - c) izlazne informacione signale
 - d) izlazne upravljačke signale